


Постоянный электрический ток

1. /3.2.1/ Сила тока, идущего по проводнику, равна 2 А. Какой заряд пройдет по проводнику за 10 с?
- 1) 0,2 Кл 2) 5 Кл 3) 20 Кл 4) 2 Кл

2. /3.2.1/ Сколько времени длится молния, если через поперечное сечение ее канала протекает заряд 30 Кл, а сила тока в среднем равна 24 кА?

- | | |
|--------------|-----------|
| 1) 0,00125 с | 3) 0,05 с |
| 2) 0,025 с | 4) 1,25 с |

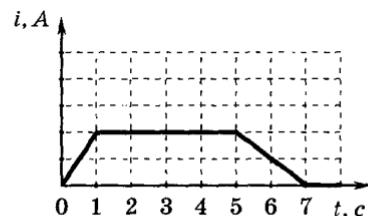3. /3.2.3/ Сила тока в лампочке менялась с течением времени так, как показано на графике. В каких промежутках времени напряжение на контактах лампы не менялось? Считать сопротивление лампочки неизменным.



- | | |
|------------------|------------------|
| 1) 0—1 с и 5—7 с | 3) 7—8 с |
| 2) 1—5 с | 4) 1—5 с и 7—8 с |

4. /3.2.3/ Как изменится сила тока, проходящего через проводник, если увеличить в 2 раза напряжение между его концами а площадь сечения проводника уменьшить в 2 раза?


- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) не изменится | 3) увеличится в 2 раза |
| 2) уменьшится в 2 раза | 4) увеличится в 4 раза |

5. /3.2.3/ Как изменится сила тока, проходящего через проводник, если уменьшить в 2 раза напряжение между его концами, а длину проводника увеличить в 2 раза?

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) не изменится | 3) увеличится в 2 раза |
| 2) уменьшится в 2 раза | 4) уменьшится в 4 раза |


6. /3.2.3/ На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения на одной из секций телевизора. Чему равно сопротивление этой секции?

- | |
|------------|
| 1) 250 кОм |
| 2) 0,25 Ом |
| 3) 10 кОм |
| 4) 100 Ом |

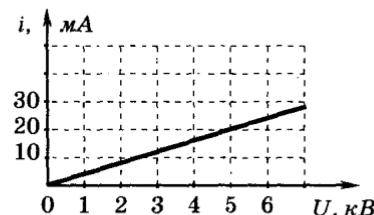

7. /3.2.3/ На рисунке изображены графики зависимости силы тока в трех проводниках от напряжения на их концах. Сопротивление какого проводника равно 4 Ом?

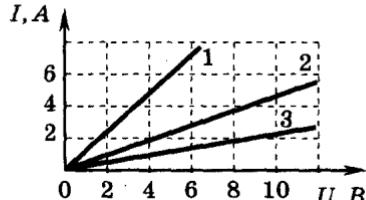- 1) проводника 1
- 2) проводника 2
- 3) проводника 3
- 4) для такого проводника нет графика



8. /3.2.3/ Медная проволока имеет электрическое сопротивление 6 Ом. Какое электрическое сопротивление имеет медная проволока, у которой в 2 раза больше длина и в 3 раза больше площадь поперечного сечения?

- 1) 36 Ом
- 2) 9 Ом
- 3) 4 Ом
- 4) 1 Ом

9. /3.2.3/ Как изменится сила тока, протекающего через медный провод, если увеличить в 2 раза напряжение на его концах, а длину этого провода уменьшить в 2 раза?


- 1) не изменится
- 2) уменьшится в 2 раза
- 3) увеличится в 2 раза
- 4) увеличится в 4 раза

10. /3.2.3/ Если длину медного провода и напряжение между его концами увеличить в 2 раза, то сила тока, протекающего через провод

- 1) не изменится
- 2) уменьшится в 2 раза
- 3) увеличится в 2 раза
- 4) увеличится в 4 раза


11. /3.2.6/ Для измерения напряжения на лампе (см. рисунок) вольтметр следует подключить к точкам

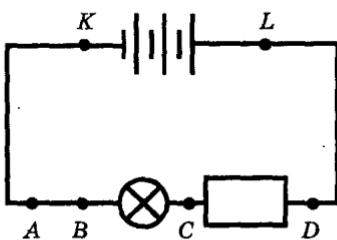- 1) A и B
- 2) B и C
- 3) C и D
- 4) K и L




12. /3.2.6/ К источнику тока с внутренним сопротивлением 0,5 Ом подключили реостат. На рисунке показан график зависимости силы тока в реостате от его сопротивления. Чему равна ЭДС источника тока?

- 1) 12 В 3) 4 В
2) 6 В 4) 2 В

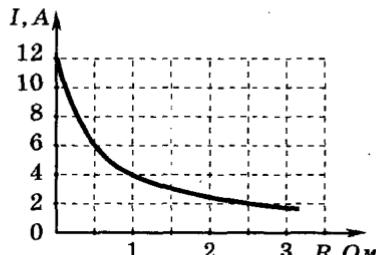

13. /3.2.6/ К источнику тока с ЭДС = 6 В подключили реостат. На рисунке показан график изменения силы тока в реостате в зависимости от его сопротивления. Чему равно внутреннее сопротивление источника тока?

- 1) 0 Ом 3) 0,5 Ом
2) 1 Ом 4) 2 Ом

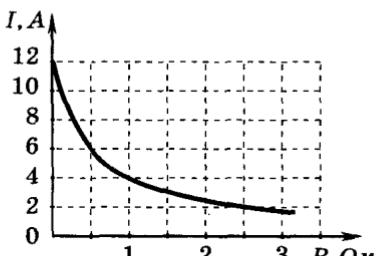

14. /3.2.6/ Электрическая цепь состоит из источника тока внутренним сопротивлением 1 Ом с ЭДС, равной 10 В, резистора сопротивлением 4 Ом. Сила тока в цепи равна

- 1) 2 А 2) 2,5 А 3) 10 А 4) 50 А

15. /3.2.6/ Резистор подключен к источнику тока с ЭДС = 10 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. Сила тока в электрической цепи равна 2 А. Чему равно сопротивление резистора?


- 1) 10 Ом 2) 6 Ом 3) 4 Ом 4) 1 Ом

16. /3.2.6/ Каково внутреннее сопротивление источника тока с ЭДС, равной 10 В, если при подключении к нему резистора с сопротивлением 4 Ом в электрической цепи идет ток 2 А?

- 1) 9 Ом 2) 5 Ом 3) 4 Ом 4) 1 Ом


17. /3.2.7/ Через участок цепи (см. рисунок) течет постоянный ток $I = 4 \text{ A}$. Что показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь.

- 1) 1 А 2) 2 А 3) 3 А 4) 1,5 А

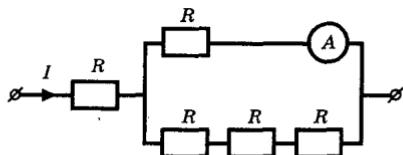


18. /3.2.7/ Сопротивление между точками А и В электрической цепи, представленной на рисунке, равно

- 1) 3 Ом
- 2) 5 Ом
- 3) 8 Ом
- 4) 21 Ом

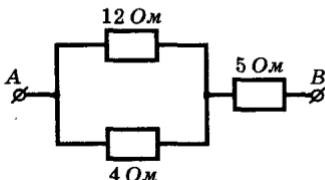


19. /3.2.7/ В участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого резистора 3 Ом. Чему равно общее сопротивление участка?

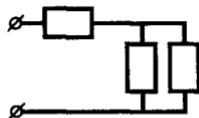- 1) 6 Ом
- 2) 3 Ом
- 3) 4,5 Ом
- 4) 0 Ом




20. /3.2.7/ В участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого резистора равно 8 Ом. Найдите общее сопротивление участка.

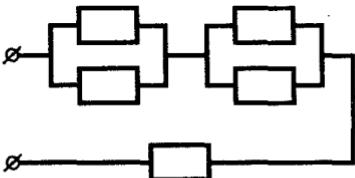- 1) 32 Ом
- 2) 16 Ом
- 3) 8 Ом
- 4) 4 Ом




21. /3.2.7/ В цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивление каждого резистора равно 3 Ом. Полное сопротивление цепи равно

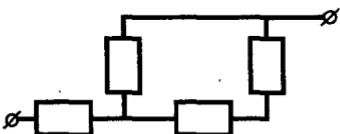- 1) 12 Ом
- 2) 7,5 Ом
- 3) 5 Ом
- 4) 4 Ом




22. /3.2.7/ Как изменится сопротивление цепи, изображенной на рисунке, при замыкании ключа K?

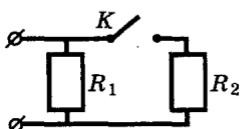- 1) уменьшится
- 2) увеличится
- 3) не изменится
- 4) уменьшится или увеличится в зависимости от соотношения между сопротивлениями R_1 и R_2




23. /3.2.7/ Общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно

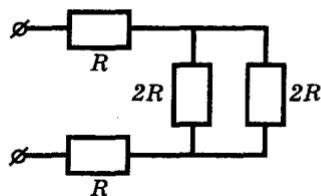- 1) $2,5 R$ 3) $3,5 R$
 2) $3 R$ 4) $4 R$







24. /3.2.7/ Для увеличения накала лампы (см. рисунок) следует подключить дополнительное сопротивление к точкам


- 1) A и B 3) C и D
 2) B и C 4) K и L

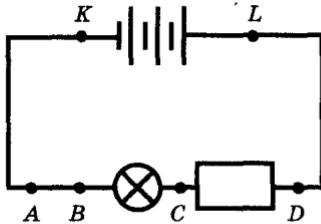

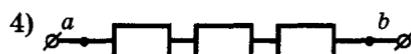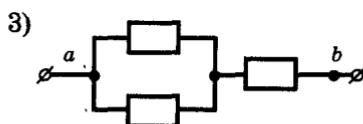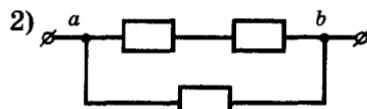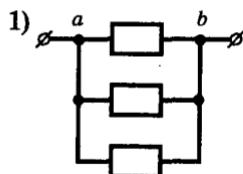25. /3.2.7/ Три одинаковых резистора сопротивлением R соединены четырьмя способами. В каком случае сопротивление участка $a-b$ равно $\frac{2}{3}R$?



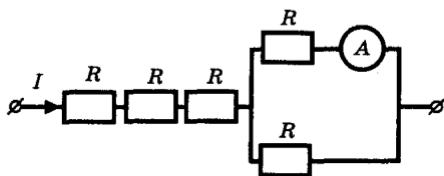26. /3.2.7/ Через участок цепи (см. рисунок) идет постоянный ток $I = 10 \text{ A}$.



Какое значение силы тока показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь.

- 1) 1 A 2) 2 A 3) 3 A 4) 5 A

27. /3.2.8/ Участок цепи состоит из трех последовательно соединенных резисторов, сопротивления которых равны r , $2r$ и $3r$. Каким должно быть сопротивление четвертого резистора, добавленного в этот участок последовательно к первым трем, чтобы суммарное сопротивление участка увеличилось в 2 раза?

- 1) $12r$ 2) $2r$ 3) $3r$ 4) $6r$


28. /3.2.8/ Участок цепи состоит из четырех последовательно соединенных резисторов, сопротивления которых равны r , $2r$, $3r$ и $4r$. Каким должно быть сопротивление пятого резистора, добавленного в этот участок последовательно к первым четырем, чтобы суммарное сопротивление участка увеличилось в 3 раза?

- 1) $10r$ 2) $20r$ 3) $30r$ 4) $40r$

29. /3.2.8/ Участок цепи состоит из трех последовательно соединенных резисторов, сопротивления которых равны r , $2r$ и $3r$. Сопротивление участка уменьшится в 1,5 раза, если убрать из него


- 1) первый резистор 3) третий резистор
2) второй резистор 4) первый и второй резисторы

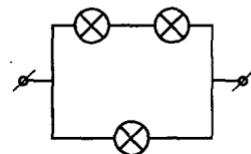30. /3.2.8/ На рисунке показан участок цепи постоянного тока, содержащий 3 лампочки накаливания. Если сопротивление каждой лампочки 21 Ом , то сопротивление всего участка цепи




- 1) 63 Ом 2) 42 Ом 3) 14 Ом 4) 7 Ом

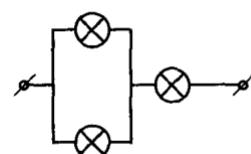31. /3.2.8/ На рисунке показан участок цепи постоянного тока, содержащий 3 лампочки накаливания. Если сопротивление каждой лампочки 24 Ом , то сопротивление всего участка цепи



- 1) 72 Ом 2) 48 Ом 3) 36 Ом 4) 8 Ом

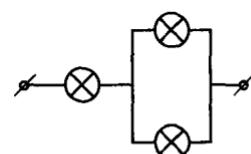32. /3.2.8/ На рисунке показан участок цепи постоянного тока, содержащий 3 лампочки накаливания. Если сопротивление каждой лампочки 12 Ом , то сопротивление всего участка цепи



- 1) 4 Ом 2) 18 Ом 3) 24 Ом 4) 36 Ом

33. /3.2.9/ Перемещая заряд в первом проводнике, электрическое поле совершает работу 20 Дж. Во втором проводнике при перемещении такого же заряда электрическое поле совершает работу 40 Дж. Отношение $\frac{U_1}{U_2}$ напряжений на концах первого и второго проводников равно

- | | |
|----------|----------|
| 1) 1 : 4 | 3) 4 : 1 |
| 2) 1 : 2 | 4) 2 : 1 |

34. /3.2.9/ При прохождении по проводнику электрического тока силой 5 А в течение 2 мин совершается работа 150 кДж. Чему равно сопротивление проводника?

- | | |
|------------|-----------|
| 1) 0,02 Ом | 3) 3 кОм |
| 2) 50 Ом | 4) 15 кОм |

35. /3.2.9/ Чему равно время прохождения тока по проводнику, если при напряжении на его концах 120 В совершается работа 540 кДж? Сопротивление проводника 24 Ом.

- | | |
|-----------|----------|
| 1) 0,64 с | 3) 188 с |
| 2) 1,56 с | 4) 900 с |

36. /3.2.9/ В электронагревателе с неизменным сопротивлением спирали, через который течет постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q . Если силу тока и время t увеличить вдвое, то количество теплоты, выделившейся в нагревателе, будет равно

- | | |
|---------|---------|
| 1) Q | 3) $8Q$ |
| 2) $4Q$ | 4) Q |

37. /3.2.9/ В электронагревателе с неизменным сопротивлением спирали, через который течет постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q . Если силу тока увеличить вдвое, а время t в 2 раза уменьшить, то количество теплоты, выделившейся в нагревателе, будет равно

- | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 1) $\frac{1}{2}Q$ | 2) $2Q$ | 3) $4Q$ | 4) Q |
|-------------------|---------|---------|--------|


38. /3.2.9/ В электронагревателе, через который течет постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q . Если сопротивление нагревателя и время t увеличить вдвое, не изменяя силу тока, то количество выделившейся теплоты будет равно

- | | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1) $8Q$ | 2) $4Q$ | 3) $2Q$ | 4) Q |
|---------|---------|---------|--------|


39. /3.2.9/ Две проволоки одинаковой длины из одного и того же материала включены последовательно в электрическую цепь. Сечение первой проволоки в 3 раза больше сечения второй. Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в первой проволоке,

- 1) в 3 раза больше, чем во второй
- 2) в 3 раза меньше, чем во второй
- 3) в 9 раза больше, чем во второй
- 4) в $\sqrt{3}$ раз меньше, чем во второй

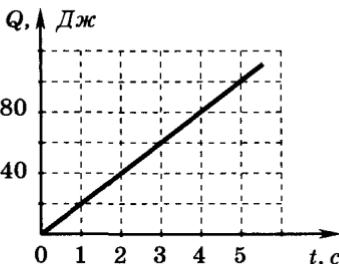
40. /3.2.9/ Через резистор идет постоянный ток. На рисунке приведен график зависимости количества теплоты, выделяемого в резисторе, от времени. Сопротивление резистора 5 Ом. Чему равна сила тока в резисторе?



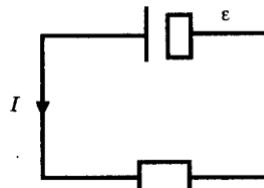41. /3.2.9/ В схеме известны ЭДС источника $\mathcal{E} = 1$ В, ток в цепи $I = 0,8$ А, сопротивление внешнего участка цепи $R = 1$ Ом. Определите работу сторонних сил за 20 секунд.



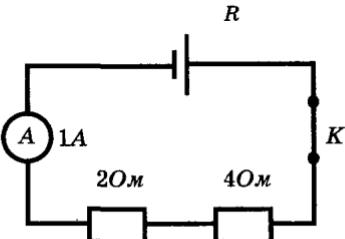42. /3.2.9/ Изучая закономерности соединения резисторов, ученик собрал электрическую цепь, изображенную на рисунке. Какая энергия выделится во внешней части цепи при протекании тока в течение 10 минут? Необходимые данные указаны на схеме. Амперметр считать идеальным.




43. /3.2.10/ Два резистора, имеющие сопротивления $R_1 = 3$ Ом и $R_2 = 6$ Ом, включены параллельно в цепь постоянного тока. Чему равно отношение мощностей $\frac{P_1}{P_2}$ электрического тока, выделяющихся на этих резисторах?

- 1) 1 : 1
- 2) 1 : 2
- 3) 2 : 1
- 4) 4 : 1


44. /3.2.10/ В электрической цепи, представленной на рисунке, тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе $R_1 = 20 \text{ Ом}$, равна 2 кВт. Мощность, выделяющаяся на резисторе $R_2 = 30 \text{ Ом}$, равна

- 1) 1 кВт 2) 2 кВт 3) 3 кВт 4) 4 кВт

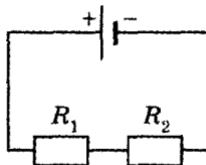


45. /3.2.10/ В электрической цепи, представленной на рисунке, сопротивления резисторов равны $R_1 = 20 \text{ Ом}$ и $R_2 = 30 \text{ Ом}$. Отношение выделяющихся на резисторах мощностей $\frac{N_2}{N_1}$ равно

- 1) 1 2) 2 3) 1,75 4) 1,5

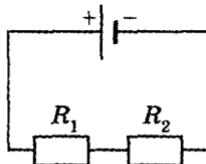


46. /3.2.10/ На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. При напряжении 30 В мощность тока в лампе равна

- 1) 135 Вт 3) 45 Вт
2) 67,5 Вт 4) 20 Вт

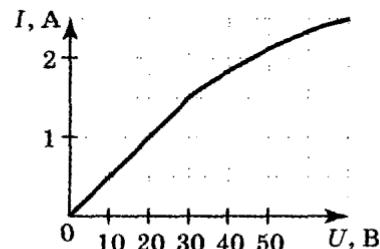


47. /3.2.10/ На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. При силе тока 1,5 А мощность тока в лампе равна

- 1) 135 Вт 3) 45 Вт
2) 67,5 Вт 4) 20 Вт

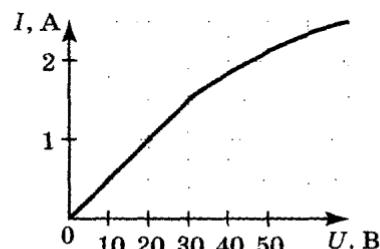

48. /3.2.10/ На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. При силе тока 2 А ток в лампе за 3 с совершает работу

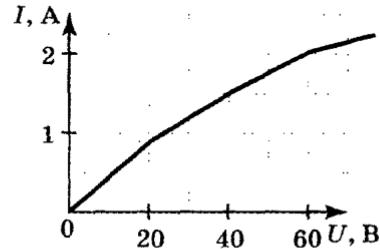- 1) 90 Дж 3) 270 Дж
2) 10,8 кДж 4) 360 Дж



49. /3.2.11/ Какими носителями заряда создается электрический ток в растворах и расплавах электролитов?
- 1) только электронами
 - 2) электронами и дырками
 - 3) только ионами
 - 4) электронами и ионами
50. /3.2.11/ Электрический ток в газах обусловлен упорядоченным движением
- 1) только электронов
 - 2) только отрицательных ионов
 - 3) только положительных ионов
 - 4) отрицательных и положительных ионов, электронов
51. /3.2.11/ Ток в металлах создается движением
- 1) только электронов
 - 2) только положительных ионов
 - 3) отрицательных и положительных ионов
 - 4) только отрицательных ионов
52. /3.2.11/ Перенос вещества происходит в случае прохождения электрического тока через
- 1) металлы и полупроводники
 - 2) полупроводники и электролиты
 - 3) газы и полупроводники
 - 4) электролиты и газы
53. /3.2.11/ Какими носителями электрического заряда создается ток в металлах и беспримесных полупроводниках?
- 1) и в металлах, и в полупроводниках только электронами
 - 2) в металлах только электронами, в полупроводниках только «дырками»
 - 3) в металлах и в полупроводниках ионами
 - 4) в металлах только электронами, в полупроводниках электронами и «дырками»
54. /3.2.11/ Какими носителями электрического заряда создается ток в газах и в электролитах?
- 1) и в газах, и в электролитах — только ионами
 - 2) в газах — только ионами, в электролитах — ионами и электронами

- 3) в газах — электронами и ионами, в электролитах — только ионами
4) и в газах, и в электролитах — только электронами

55. /3.2.11/ Какими носителями электрического заряда создается ток в водном растворе поваренной соли?

- 1) только ионами
2) электронами и «дырками»
3) электронами и ионами
4) только электронами

56. /3.2.12/ Какими носителями электрического заряда может создаваться ток в полупроводниках, не содержащих примесей?

- 1) только электронами
2) только ионами
3) электронами и ионами
4) электронами и «дырками»


57. /3.2.12/ Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с акцепторными примесями?

- 1) в основном электронной
2) в основном дырочной
3) в равной степени электронной и дырочной
4) ионной

58. /3.2.12/ Какой тип проводимости преобладает в полупроводниковых материалах с донорными примесями?

- 1) электронный
2) дырочный
3) в равной степени электронный и дырочный
4) ионный

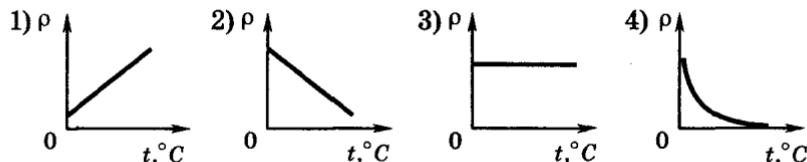59. /3.2.12/ Какой график соответствует зависимости удельного сопротивления полупроводников ρ -типа от температуры?



60. /3.2.12/ В первом случае в четырехвалентный кремний добавили трехвалентный индий, а во втором — пятивалентный фосфор. Каким типом проводимости в основном будет обладать полупроводник в каждом случае?

- 1) в первом случае — дырочной, во втором случае — электронной
- 2) в первом случае — электронной, во втором случае — дырочной
- 3) в обоих случаях электронной
- 4) в обоих случаях дырочной

61. /3.2.12/ Какой график соответствует вольт-амперной характеристике полупроводникового диода, включенного в прямом направлении?

